

$E=0$

2.1

$A_1 A_0$	00	01	11	10
$B_1 B_0$	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$E=1$

$A_1 A_0$	00	01	11	10
$B_1 B_0$	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

Note: These are on both layers

Essential: Cover area that no other combination of implicants cover. Everything is essential here.

Boolean Expression:

$$A_1 B_1 + B_0 A_1 A_0 + \overline{A_0} B_0 B_1 + A_1 A_0 E + B_0 A_1 E + B_1 B_0 E + B_0 \overline{A_0} E = \overline{A_1} (B_1 + B_0 \overline{A_0}) + \overline{A_0} B_0 B_1 + E (A_1 (\overline{A_0} + B_0) + B_1 (B_0 + \overline{A_0}))$$

Lenient:

Yes! Since the prime implicants are all essential, this minimal implementation is also lenient. It has no glitches.

2.2

$A_1 A_0$	00	01	11	10
$B_1 B_0$	x	0	0	0
01	1	x	0	0
11	1	1	x	1
10	1	1	0	x

Expression:

$$\overline{A_1} B_1 + \overline{A_1} B_0 + \overline{A_0} B_1 = \overline{A_1} (B_1 + B_0) + \overline{A_0} (B_1) = 1$$

$$\text{or... } (A_1 | (\overline{B_1} \& \overline{B_0}) \& A_0 | \overline{B_1}) = 0$$

Circuit:

